

Assignment 1


Pulak Deb Roy

21201703

Sec - 13

CSE 250

Qus - 1

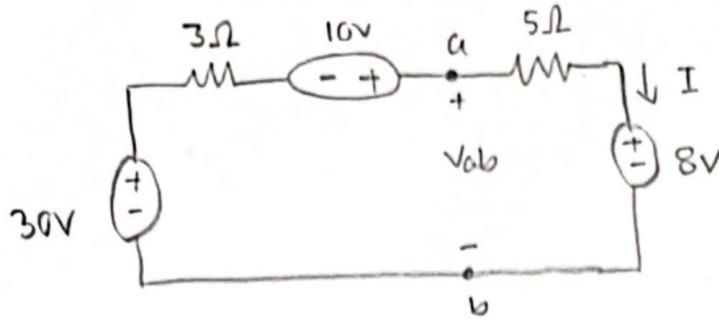

KVL,

$$-30 + 3I - 10 + 5I + 8 = 0$$

$$\Rightarrow -32 + 8I = 0$$

$$\therefore I = 4 \text{ A}$$

(Ans)

Voltage difference at V_{ab} ,

$$-30 + 3I - 10 + V_{ab} = 0$$

$$\Rightarrow -40 + 3(4) + V_{ab} = 0$$

$$\therefore V_{ab} = 28 \text{ V}$$

(Ans)

$$P_{30V} = -VI$$

$$= -(30)(4)$$

$$= -120 \text{ W}$$

$\therefore P_{30V}$ is Power delivering.

$$P_{10V} = +VI$$

$$= 10 \times 4$$

$$= 40 \text{ W}$$

$\therefore P_{10V}$ is Power absorbing.


$$P_{8V} = -VI$$

$$= -(8)(4)$$

$$= -32 \text{ W}$$

$\therefore P_{8V}$ is Power delivering.

Qus - 2

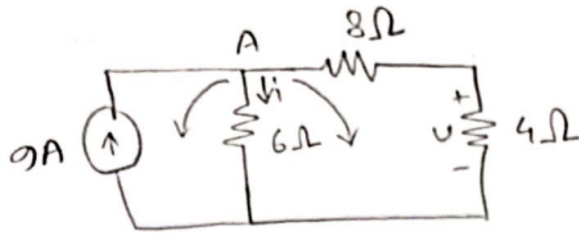

KCL,

$$-9 + \frac{V_a}{6} + \frac{V_a}{8+4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2V_a + V_a}{12} = 9$$

$$\Rightarrow 3V_a = 108$$

$$\therefore V_a = 36 \text{ V}$$

$$\text{Current, } i = \frac{V_a}{6\Omega} \Rightarrow \frac{36\text{V}}{6\Omega}$$

$$\Rightarrow 6 \text{ A}$$

For Power of 8Ω ,

$$I = \frac{V_a}{(8+4)\Omega} = \frac{36\text{V}}{12\Omega}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ A}$$


$$P_{8\Omega} = I^2 R$$

$$= (3)^2 \times 8$$

$$= 72 \text{ W}$$

(Ans)

Qus - 3

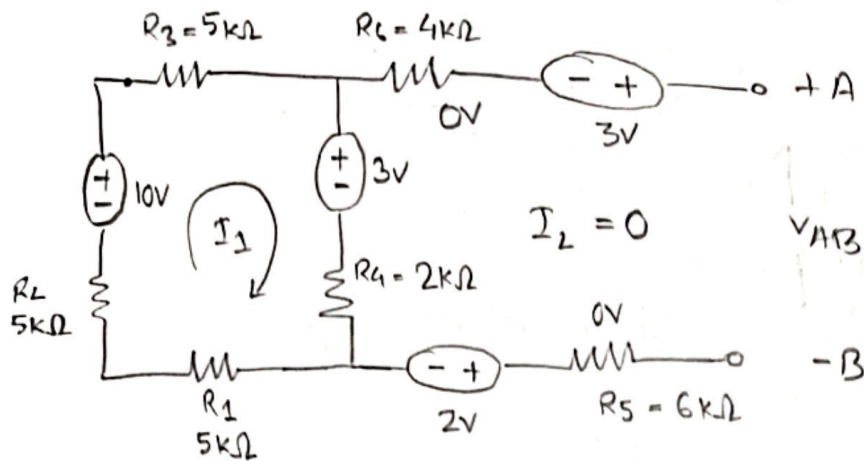

KVL in 1st loop.

$$5I_1 + 5I_1 - 10 + 5I_1 + 3 + 2I_1 = 0$$

$$\Rightarrow 17I_1 = 7$$

$$\therefore I_1 = 7/17 \text{ mA}$$

\therefore As 2nd loop is opened, there will be no current flow.

(Ans)

KVL at 2nd loop.

$$0 + 2 + 2(I_2 - I_1) - 3 + 0 - 3 + V_{AB} = 0$$

$$\Rightarrow -4 + 2(0 - 7/17) + V_{AB} = 0$$

$$\Rightarrow -4 - \frac{14}{17} + V_{AB} = 0$$

$$\therefore V_{AB} = 82/17 \text{ V}$$

(Ans)

$$P_{3V} = -\Delta V I$$

$$= -3 \times (0 - \frac{7}{17})$$

$$= \frac{21}{17}$$

$$= 1.23 \text{ mW}$$

$\therefore P_{3V}$ is Power absorbing.

$$P_{10V} = -\Delta V I$$


$$= -10 \times \left(\frac{7}{17} \right)$$

$$= -4.11 \text{ mW.}$$

$\therefore P_{10V}$ is Power delivering.

(Ans)

Qus - 4

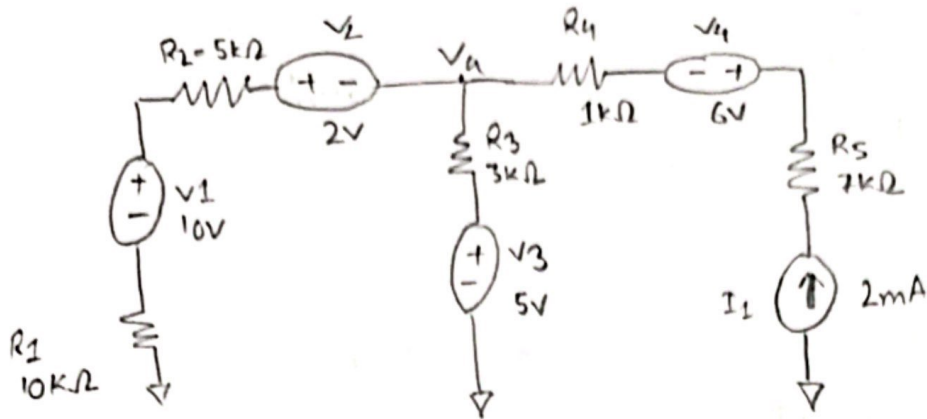

Applying KCL to V_A ,

$$\frac{V_A - (-2) - 10}{5 + 10} + \frac{V_A - 5}{3} + (-2) = 0$$


$$\Rightarrow \frac{V_A - 8}{15} + \frac{V_A - 5}{3} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{V_A - 8 + 5V_A - 25}{15} = 2$$

$$\Rightarrow 6V_A = 63$$

$$\therefore V_A = 63/6$$
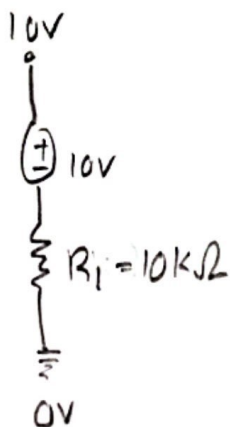
$$= 10.5 \text{ V} \quad (\underline{\text{Ans}})$$



$$I = \frac{10\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 1\text{mA}$$

$$P_{10\text{k}\Omega} = I^2 R = (1 \times 10^{-3})^2 \times (10 \times 10^3) = 0.01 \text{ mW}$$

(Ans)

For V_3 ,

$$I = \frac{5V}{3k\Omega} \\ = 1.67 \text{ mA}$$

$$P_{V_3} = \Delta V I \\ = 5 \times (1.67) \\ = 8.35 \text{ mW}$$

(Ans)


For V_4 ,

$$\therefore I = -2 \text{ mA}$$

$$P_{V_4} = -\Delta V I \\ = (-6)(-2) \\ = 12 \text{ mW}$$

(Ans)

Qus - 5

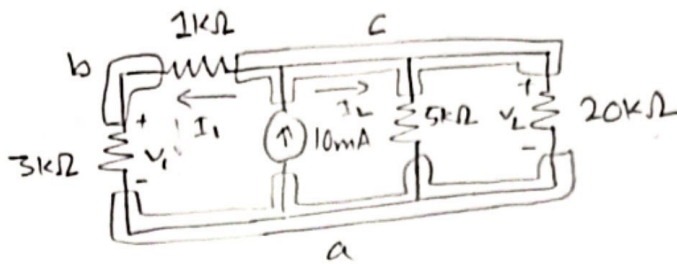

We take node c,

$$\frac{V_c - 0}{1} + \frac{V_c - 0}{5} + \frac{V_c - 0}{20} - 10 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{20V_c + 4V_c + V_c}{20} = 10$$

$$\Rightarrow 25V_c = 200$$

$$\therefore V_c = 8V$$

(Ans)

V_2 ,

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{V_c}{20k\Omega} \\ &= \frac{8V}{200k\Omega} \end{aligned}$$

$$\therefore V_2 = 0.04V$$